

07.03.2017 ELEKTRONİK-2

UYGULAMA-4

1


SORU

Şekildeki devre

devrenin gerilim kazancı 0,85 ve çıkış empedansı 100Ω'dır.

$\mu_n C_{ox} = 100 \mu A/V^2$ $V_t = 0,4V$

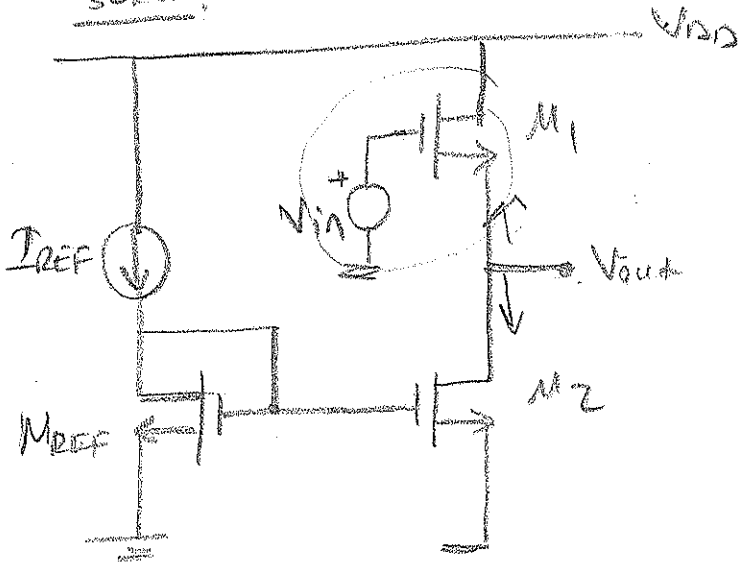$V_{DD} = 1,8V$ $\lambda_n = 0,1V^{-1}$ ise



- a) M_1 transistörünün geçiş etkililiğini (g_{m1}) ve r_{o1} ve r_{o2} çıkış dirençlerinin değerlerini hesaplayınız.
- b) Tüm transistörler özdeş ve $V_{DS} = 1V$ ise transistörlerin boyut oranı ($\frac{W}{L}$) nedir?

M_1 'in parametreleri bulunur.

CEVAP

$$R_{out} = r_{o2} \parallel \frac{1}{g_{m1}} \parallel r_{o1} = \frac{1}{\frac{1}{r_{o2}} + \frac{1}{r_{o1}} + g_{m1}} = 100\Omega$$

(100Ω'ın)

$$A_v = \frac{R_L}{R_L + 1/g_{m1}} = g_{m1} \cdot R_{out} = \frac{g_{m1}}{\frac{1}{r_{o2}} + \frac{1}{r_{o1}} + g_{m1}} = 0,85$$

$$g_{m1} = \frac{A_v}{R_{out}} = \frac{0,85}{100} = 8,5mS$$

$$r_{o1} = \frac{1}{\lambda_n I_{D1}}, \quad r_{o2} = \frac{1}{\lambda_n I_{D2}}$$

Yok dene çıkış direnci farklı bir sayı

(2)

$$I_{D1} = I_{D2} = I_D \Rightarrow r_{o1} = r_{o2} = r_o$$

$$R_{out} = \frac{1}{g_{m1} + \frac{2}{r_o}} \Rightarrow R_{out} \cdot g_{m1} + 2 \cdot \frac{R_{out}}{r_o} = 1$$

$$1 - R_{out} g_{m1} = 2 \frac{R_{out}}{r_o}$$

$$r_o = \frac{2 R_{out}}{1 - R_{out} \cdot g_{m1}} = \frac{2 \cdot 100 \Omega}{1 - 100 \Omega \cdot 8,5 \text{mA/V}} \approx 1333 \Omega$$

$$b) \quad r_o = \frac{1}{I_D} r_{n1} \Rightarrow I_D = \frac{1}{r_o r_{n1}} = \frac{1}{1333 \Omega \cdot 0,1 \text{V}^{-1}} \approx 7,5 \text{mA}$$

$$I_{REF} = I_D = 7,5 \text{mA}$$

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right) (V_{GS} - V_{th})^2$$

$$\downarrow$$


$$7,5 \text{mA} = \frac{1}{2} 100 \mu\text{A/V}^2 \cdot \left(\frac{W}{L} \right) (1 - 0,4)^2$$

$$\frac{W}{L} = \frac{2 \cdot 7,5 \text{mA}}{100 \mu\text{A/V}^2 (1 - 0,4)^2}$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{W}{L} \approx 416}$$

SORU :

③

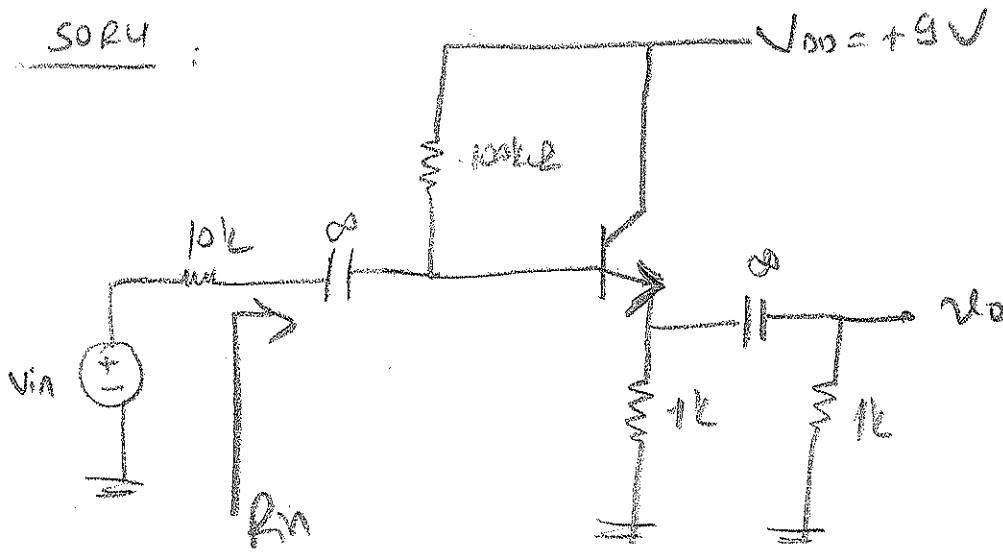

Yandaki devrede

$$\beta = 200 \text{ olan}$$


a) I_E , V_E ve $V_B = ?$

b) R_{in} giris direnci nedir?

b) gerilim kazancı

$$\frac{V_o}{V_{in}} = ?$$

GÖZÜM

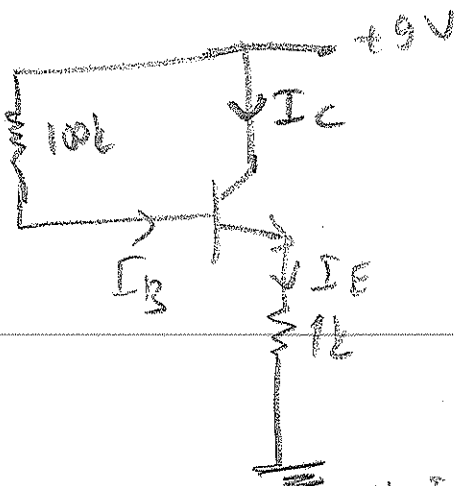

$$I_E = I_B + I_C$$

$$I_C = \beta I_B$$

$$V_{BE} = 0,7 \text{ V}$$

$$I_E = (1 + \beta) I_B$$

$$9 \text{ V} = I_B \cdot 100 \text{ k} + V_{BE} + 1 \text{ k} I_E$$

$$9 - 0,7 = 100 \text{ k} I_B + 1 \text{ k} (1 + \beta) I_B$$

$$8,3 \text{ V} = (100 \text{ k} + 201 \text{ k}) I_B \Rightarrow I_B = 27,5 \mu \text{ A}$$


$$I_E = 5,56 \text{ mA}$$

$$V_E = 1 \text{ k} \cdot I_E = 5,56 \text{ V}$$

$$\Rightarrow V_B - V_E = 0,7$$

$$V_B = 6,26 \text{ V}$$

(4)

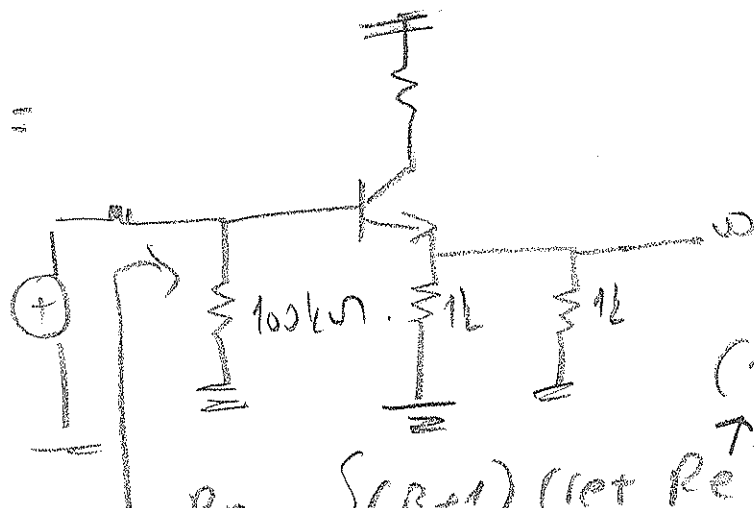b) $R_{in} =$ 

$$R_{in} = \left\{ (\beta+1) (r_e + R_e) \right\} \parallel (R_B)$$

$$r_e = \frac{V_T}{I_C} = \frac{25mV}{5,56mA} \approx 4,5\Omega$$

$$R_{in} = \left\{ 201 \cdot (4,5\Omega + 0,5k\Omega) \parallel 100k\Omega \right\}$$

$$896\Omega$$

$$\underline{R_{in} \approx 888\Omega}$$

$$a) \frac{v_o}{v_{in}} = \frac{R_e}{r_e + R_e} = \frac{(1k \parallel 1k)}{4,5\Omega + (1k \parallel 1k)} = \frac{0,5k}{4,5 + 0,5k} = \underline{\underline{0,99}}$$