

Soru

- Aktif yük nedir? Neden kullanılır?
- Br akım aygıtının r_e direnci BJT veya MOSFET parametreleri açısından nedir?
- Emetör akışlı bir kuvvetlendirici geribildirim kazancı sağlanmadığı halde neden kullanılır?
- İdeal bir kuvvetlendiricinin ortalık işareti kazancı nedir?
- BJT'ın MOSFET'e göre üstün tarafları nelerdir?