

$$c. \quad R_M = \frac{V_o}{i_i} = \frac{V_o}{v_i} \cdot \frac{v_i}{i_i} = A_v \cdot r_i \quad r_i = r_\pi$$

$$r_\pi = \frac{200}{76,92 \text{ m}} \approx 2600 \Omega$$

$$R_M = 2600 \cdot (-4,20) = - \underline{\underline{10920}}$$