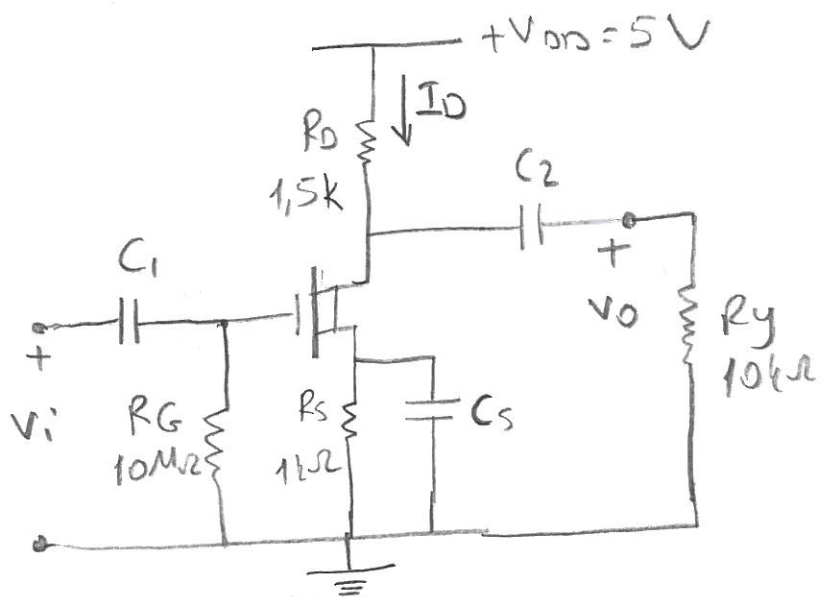


1)



$$\begin{aligned}\mu_n &= 500\text{cm}^2/\text{Vs} \\ C_{ox} &= 10^{-7}\text{F}/\text{cm}^2 \\ V_T &= -2\text{V} \\ \gamma &= 0\end{aligned}$$

DC Analiz

$$a) I_D = \frac{\mu_n C_{ox}}{2} \left(\frac{W}{L}\right) (V_{GS} - V_T)^2 \quad V_{GS} = -R_S \cdot I_D = -1\text{k} \cdot 1\text{mA} = -1\text{V}$$

$$\begin{aligned}\frac{W}{L} &= \frac{2I_D}{\mu_n C_{ox} (V_{GS} - V_T)^2} = \frac{2I_D}{\mu_n C_{ox} [-R_S I_D - (-2)]^2} \\ &= \frac{2 \cdot 10^{-3}\text{A}}{500\text{cm}^2/\text{Vs} \cdot 10^{-7}\text{F}/\text{cm}^2 [-1\text{V} + 2]^2} = \underline{\underline{40}}\end{aligned}$$

$$b) K_v = \frac{v_o}{v_i} = -g_m (R_D \parallel R_L) \rightarrow \text{AC analiz}$$

$$g_m = \beta (V_{GS} - V_T) = 50 \cdot 15^6 \times 1 \times 10 = 2 \frac{\text{mA}}{\text{V}}$$

$$R_{AC} = R_D \parallel R_L = \frac{10 \times 1.5}{11.5} \text{k}\Omega = 1304\Omega$$


$$\underline{\underline{K_v \approx -2 \times 1.3 = -2.6}}$$

c) Daymaxiz 130pə tənimi

$$V_{DS} = V_{DS} - V_T = -1 + 2 = 1$$

$$V_{DS} = V_{DD} - (R_D + R_S) \cdot I_D$$
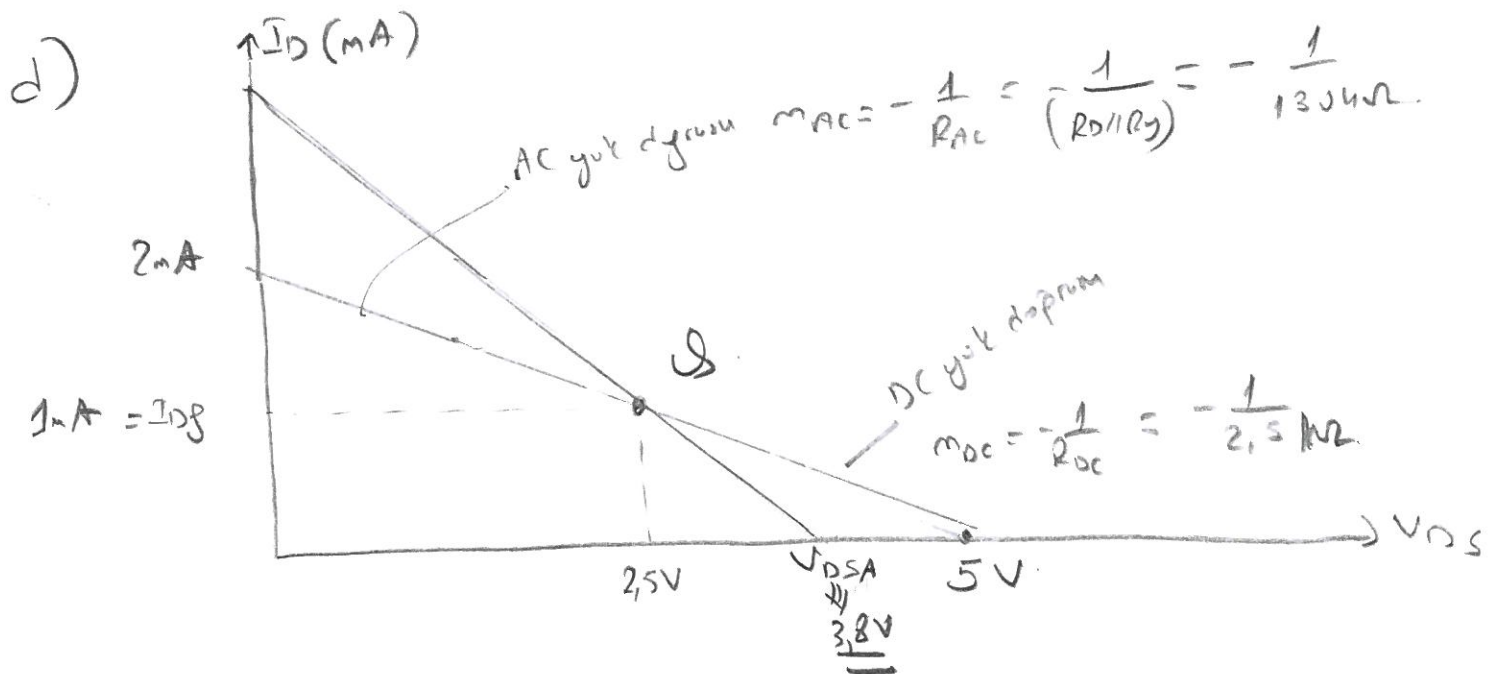
$$R_D + R_S = \frac{V_{DD} - V_{DS}}{I_D} = \frac{5 - 1}{1 \text{ mA}} = 4 \text{ k}\Omega \Rightarrow R_D = 3 \text{ k}\Omega$$




$$V_{DD} = V_{DS} + (R_D + R_S) I_{DQ}$$

$$V_{DSQ} = 5 \text{ V} - (1.5 \text{ k}\Omega + 1 \text{ k}\Omega) \cdot 1 \text{ mA}$$

$$= 5 \text{ V} - 2.5 \text{ k}\Omega \cdot 1 \text{ mA} = \underline{2.5 \text{ V}}$$

$$\frac{V_{DS A} - 2.5 \text{ V}}{R_{AC}} = 1 \text{ mA} \Rightarrow$$

$$V_{DS A} = 1300 \cdot 1 \text{ mA} + 2.5 \text{ V} \approx \underline{3.8 \text{ V}}$$

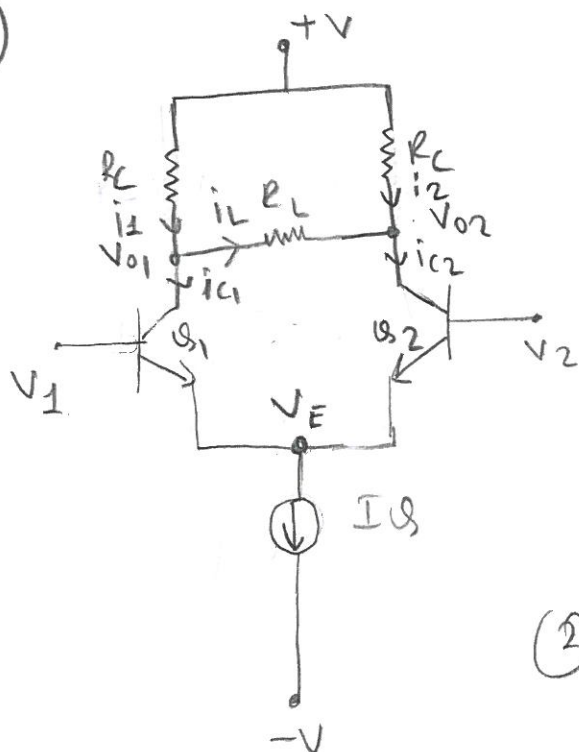(2)
a)

$$i_1 = i_L + i_{C1}$$

$$i_2 = i_{C2} - i_L$$

$$(1) \quad i_1 - i_2 = i_{C1} - i_{C2} + 2i_L$$

$$V_{O1} = -i_1 R_C$$

$$V_{O2} = -i_2 R_C$$

$$(2) \quad V_{O1} - V_{O2} = -i_1 R_C + i_2 R_C$$

$$V_{O1} - V_{O2} = -R_C (i_1 - i_2)$$

$$V_1 = V_{BE1} + V_{EB2} + V_2$$

$$V_1 - V_2 = V_{BE1} - V_{BE2}$$

$$(3) \quad i_L = \frac{V_{O1} - V_{O2}}{R_L}$$

$$(4) \quad i_{C1} - i_{C2} = g_m (V_1 - V_2)$$

(2), (3), (4) (1) de yerleştirilirse

$$= \frac{(V_{O1} - V_{O2})}{R_C} = g_m (V_1 - V_2) + 2 \frac{(V_{O1} - V_{O2})}{R_L}$$

$$V_{O1} - V_{O2} \left[\frac{1}{R_C} + \frac{2}{R_L} \right] = -g_m (V_1 - V_2)$$

$$K_{dd} = \frac{V_{O1} - V_{O2}}{V_1 - V_2} = -g_m \frac{1}{\frac{1}{R_C} + \frac{2}{R_L}} = \left[-\frac{g_m R_L}{2 + \frac{R_L}{R_C}} \right] \text{ bulur}$$


(3)

b) $I_g = 2\text{mA}$, $\beta = 200$, $I_S = 15\text{A}$, $V_T = 26\text{mV}$


$$r_e = \frac{V_T}{I_C} \rightarrow I_g = 2\text{mA} \Rightarrow I_{C1} = I_{C2} = 1\text{mA}$$

$$r_e = \frac{26\text{mV}}{1\text{mA}} = 26\Omega \quad g_m = \frac{1}{r_e} = \frac{1}{26\Omega}$$
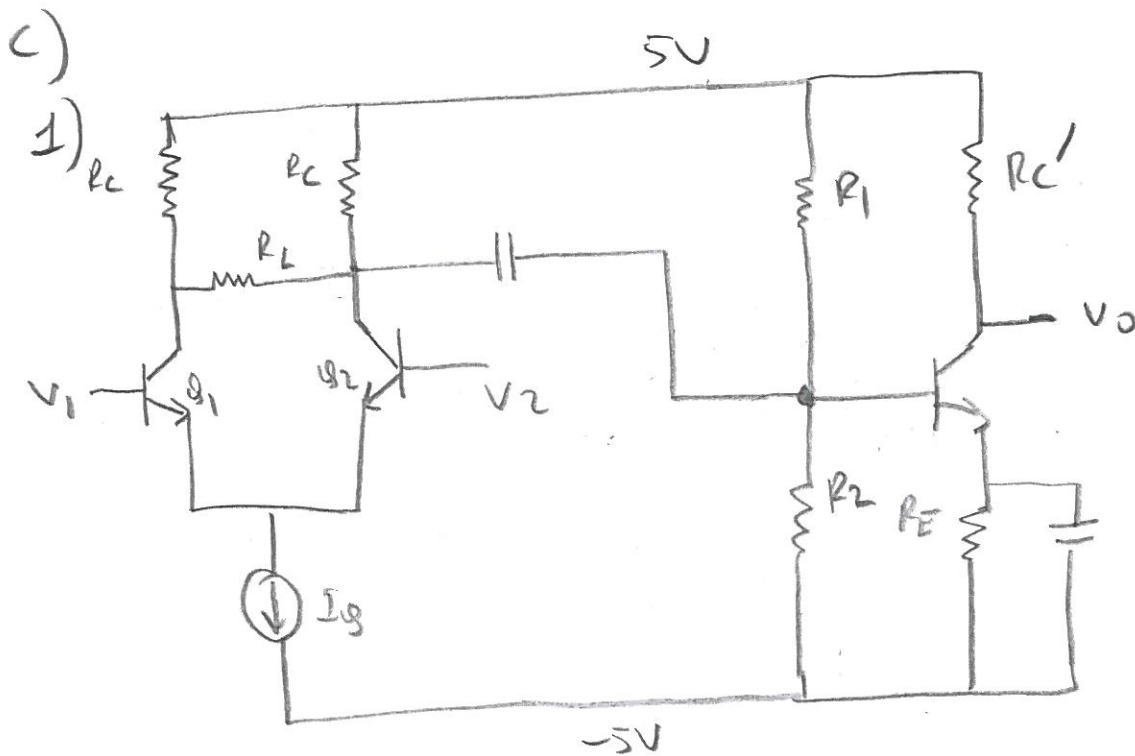
$$K_{dd} = \frac{-\frac{1}{26} \cdot 3\text{k}\Omega}{2 + \frac{3\text{k}\Omega}{2\text{k}\Omega}} = -32,97$$



Kondensatorer kopplas in

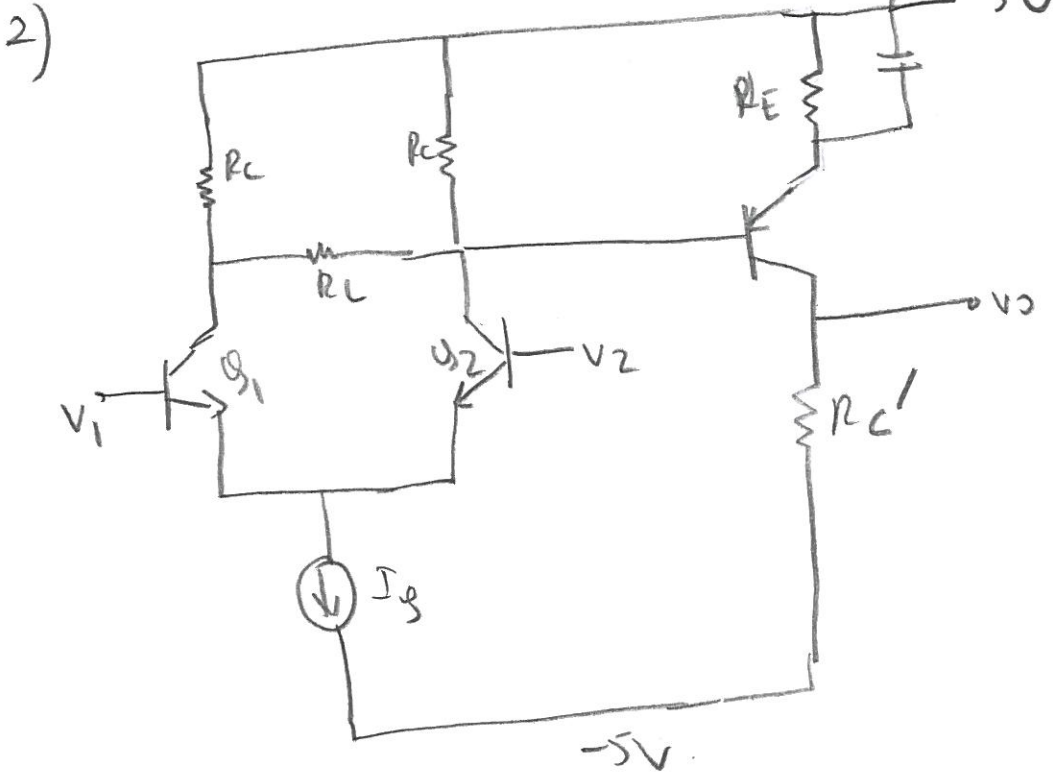

3) V_0 dalgalilik : $\neq I_{DQ} (R_D // R_L)$

$$\underbrace{I_{DQ}}_{1mA} (\underbrace{R_D // R_L}_{12k}) = 3V \Rightarrow \boxed{R_D = 4k}$$

$$g_m = \sqrt{2\beta I_{DQ}} = 2mS$$

$$\frac{V_0}{V_i} = \frac{-g_m (R_D // R_L)}{1 + g_m \cdot R_{S1}} = \frac{-2mS (4k // 12k)}{1 + 2mS \cdot R_{S1}} = -3,75 \Rightarrow$$

$$\boxed{R_{S1} = 300\Omega}$$

$$P_{TR} = I_{DQ} \cdot V_{DSQ} = I_{DQ} [V_{DD} - I_{DQ} (R_D + R_{S1} + R_{S2})]$$

$$74mW = 1mA [10V - 1mA (4k + 0,3k + R_{S2})]$$

$$\underline{\underline{R_{S2} = 0,3k\Omega}}$$

(6)

$$I_{DQ} = \frac{\beta}{2} (V_{GS} - V_{th})^2$$

$$1mA = \frac{2mS}{2} (V_{GS} - 1)^2 \rightarrow V_{GS} = 2,1V$$

$$V_{GG} = V_{GS} + (R_{S1} + R_{S2}) \cdot I_{DQ} \Rightarrow 2,1 + (0,3k + 0,3k) \cdot 1mA = V_{GG}$$

$$\boxed{V_{GG} = 2,7V}$$

$$\begin{aligned} b) \quad V_1 &= V_{DD} - I_1 \cdot (R_D + R_{S1} + R_{S2}) \\ &= 10V - 1mA \cdot (4k + 0,3k + 0,3k) \end{aligned}$$

$$\boxed{V_1 = 5,4V}$$

$$\boxed{I_1 = I_{DQ} = 1mA}$$

$$\boxed{V_3 = V_{DD} = 10V}$$

$$V_2; \quad R_{AC} = (R_D || R_L) + R_{S1} = 3,3k$$

$$\frac{V_2 - V_1}{3,3k} = 1mA \Rightarrow V_2 = 3,3V + V_1 \Rightarrow \boxed{V_2 = 8,7V}$$