
İsim:

Numara:
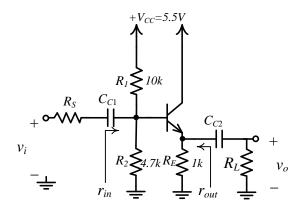
## EHB262 Elektronik II 2. Ödev

Teslim tarihi: 26/03/2013 (sınavdan önce)



Ortak-kolektörlü kuvvetlendirici

Tranzistör parametreleri:  $\beta = 300$ ,  $V_{BE} = 0.65V$ ,  $V_T = 25mV$ ,  $V_A = 100V$ . Köprüleme kapasiteleri  $C_{CI}$  ve  $C_{C2}$  yeterince büyüktür; ikisi için de 1mF kullanabilirsiniz.

## 1. Hesaplama

- a. Devrenin DC analizini yapınız.  $I_B$ ,  $I_C$  ve  $I_E$  değerlerini bulunuz.
- **b.** Devrenin küçük işaret giriş direnci  $r_{in}$ , küçük işaret çıkış direnci  $r_{out}$  ve küçük işaret kazancı  $v_o/v_i$  değerlerini hesaplayınız  $(v_o/v_i)$  ifadesi  $R_S$  ve  $R_L$  parametrelerini içermelidir).
- c.  $R_L = 1 \text{ k}\Omega$  seçiniz. Kazancı  $(v_o/v_i)$   $R_S = 100\Omega$  ve  $R_S = 2\text{k}\Omega$  durumlarında hesaplayınız.  $R_L$ 'yi arttırmanız kazancı ne ölçüde değiştirir, tartışınız.

## 2. Benzetim (Simülasyon)

Yukarıdaki devreyi SPICE ile kurunuz. Tranzistör için Philips 2N3904 SPICE modelini kullanınız.  $R_L$  =1 k $\Omega$  seçiniz. Devreyi  $R_S$  = 100 $\Omega$  ve  $R_S$  = 2k $\Omega$  durumlarında ayrı ayrı simüle ediniz.

- **a.** SPICE'da çalışma noktası analizi (DC operating point) yapınız ve  $I_B$ ,  $I_C$  ve  $I_E$  değerlerini bulunuz. Sonuçları 1(a) daki hesap sonuçlarıyla karşılaştırınız ve sonuçların ne derece örtüştüğünü tartışınız.
- b. Kurduğunuz devrenin küçük işaret giriş direnci  $r_{in}$ , küçük işaret çıkış direnci  $r_{out}$  ve küçük işaret kazancı  $v_o/v_i$  değerlerini SPICE yardımıyla bulunuz (iki ayrı durum için:  $R_S = 100 \Omega$  ve  $R_S = 2 k \Omega$ ). Bunun için SPICE'da zaman domeninde analiz (transient analysis) yapınız. Sonuçları 1(b) ve 1(c) deki hesap sonuçlarıyla karşılaştırınız ve sonuçların ne derece örtüştüğünü tartışınız.
  - Küçük işaret gerilim kaynağı olarak tepeden-tepeye genliği 1mV ve frekansı 1kHz olan bir gerilim kaynağı kullanınız.
  - $r_{in}$ ,  $r_{out}$  ve  $v_o/v_i$  değerlerini ilgili gerilim ve akımların genliklerinin oranları seklinde bulunuz.

Puanlama: 1(a) %10, 1(b) %30, 1(c) %10, 2(a) %10, 2(b) %40

Not: ödevinize SPICE çıkış dosyalarını (output files) eklemeyi unutmayın!