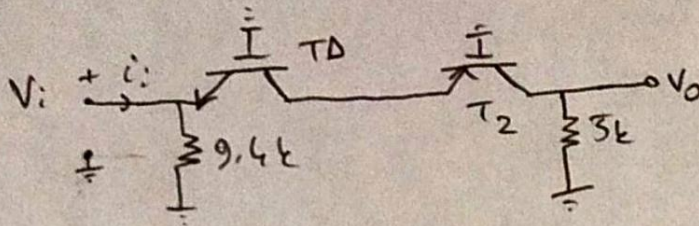


1)  
a)




$$r_{bi0} = \frac{R_{ED}}{\frac{1 - r_{02}}{2}} \quad f_{mT_{02}} \approx \frac{1 \text{ nA}}{26 \text{ mV}} = 38,5 \text{ nS}$$

$$\approx 2,08 \text{ M}\Omega$$

$$i_i = \frac{V_i}{r_i} \quad r_i = r_{bi0} \parallel 9,4 \text{ k}\Omega = 9,35 \text{ k}\Omega$$

$$= \frac{10 \text{ mV}}{9,35 \text{ k}\Omega} = \underline{\underline{1,07 \mu\text{A}}}$$

b)

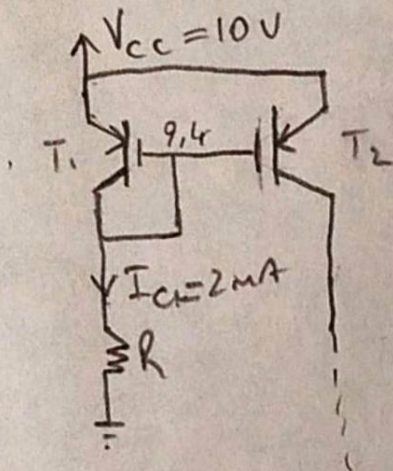

$T_1$  and  $T_2$  are identical.  
 $|V_{BE}| = 0,6 \text{ V}$ ,  $\beta = 200$


$$R = \frac{9,4 \text{ V}}{2 \text{ mA}} = \underline{\underline{4,7 \text{ k}\Omega}}$$

✓



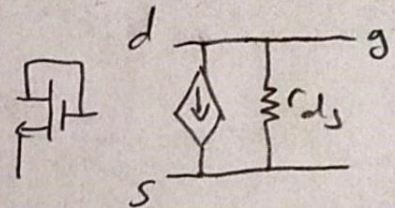2)  
a)  $I_{DQ1} = I_{DQ2} = I_{DQ3} = 50 \mu A$

$$I_{DQ4} = I_{DQ3} \cdot \frac{\beta_4}{\beta_3} = \underline{100 \mu A}$$



$$\left. \begin{aligned} \frac{V_{D3}}{v_m} &= -g_{m1} \cdot r_{di3} \\ \frac{I_{D3}}{v_{D3}} &= \frac{1}{r_{di3}} \end{aligned} \right\} \frac{I_{D3}}{v_m} = -g_{m1} = -\sqrt{2\beta_1 \cdot I_{D1}} = -\underline{\underline{0,2 \text{ nS}}}$$

$$c) \frac{V_{out}}{V_{in}} = \underbrace{(-g_{m1})}_{\substack{M_1, M_2 \\ \text{gain}}} \cdot \underbrace{(-g_{m4} \cdot R_L)}_{\substack{M_4, M_5 \\ \text{gain}}} = 0.0008$$

$$g_{m4} = \sqrt{2 \beta_4 I_{D4}} = 0.4 \text{ mS}$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \underline{\underline{0,0008}}$$