


1

ELEKTRONİK 2

14.02.2017

UYGULAMA-1

SORU :

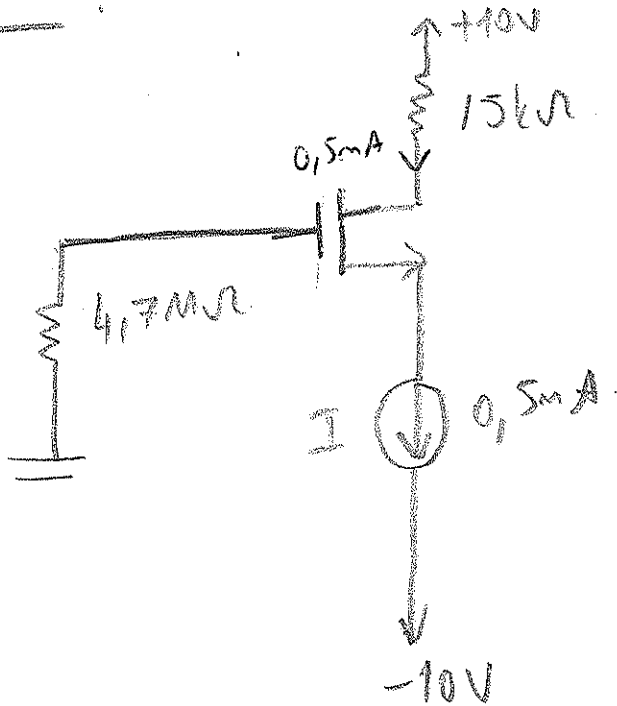

Şekilde gösterilen devrede
MOS transistor için


$$V_t = 1.5V \text{ ve}$$

$$\mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right) = 1 \text{ mA/V}^2$$

V_{GS} , V_D değerlerini
transistörün g_m değerini
ve r_o çıkış direncini

hesaplayınız. ($V_A = 75V$)

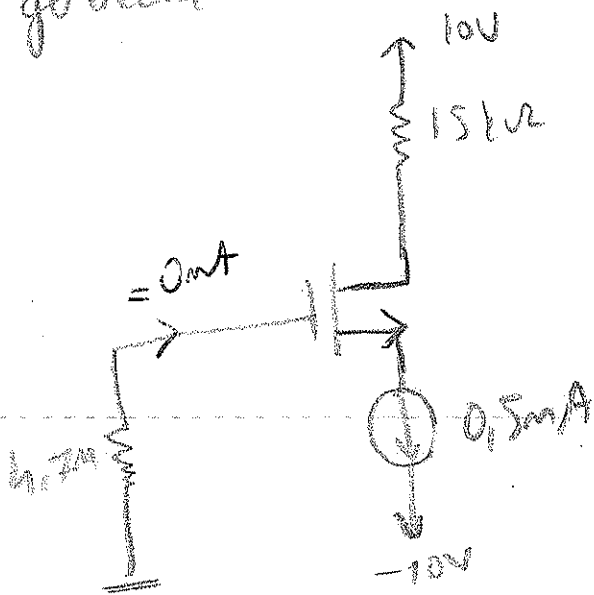I ile gösterilen akım kaynağını, basit akım durgunluğu
gerçekleştiriniz.



$$I_D = 0.5 \text{ mA}$$

$$g_m = \sqrt{2 \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} I_D}$$

$$r_o = V_A / I_D = 1 / \lambda I_D$$

$$g_m = \sqrt{2 \cdot 1 \text{ mA/V}^2 \cdot 0.5 \text{ mA}}$$

$$g_m = 1 \text{ mA/V}$$

$$10V - V_D = 15k \cdot 0.5 \text{ mA}$$

$$V_D = 10V - 7.5V = 2.5V$$

(2)

$$r_D = V_A / I_D = \frac{75V}{0,5mA} = 150k\Omega$$

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)^2$$

$$0,5mA = \frac{1}{2} \cdot 1mA/V^2 \cdot (V_{GS} - 1,5V)^2$$

$$\Rightarrow (V_{GS} - 1,5V)^2 = 1V^2$$

$$V_{GS} - 1,5V = \pm 1V$$

$$V_{GS} = 2,5V$$

$$V_{GS} = -1 + 1,5$$

$$= 0,5V \rightarrow \text{olennet}$$

$$V_G = 0 \Rightarrow V_S = -2,5V$$

$$V_{DS} = 2,5 - (-2,5) = 5V$$

$$5V > \underbrace{2,5V - 1,5V}_{1V}$$


Transistor digradet och ligger


$$10V = I_{ref} \cdot R + V_{GS} - 10V$$

$$R \cdot I_{ref} = 20V - V_{GS}$$

$$R = \frac{20V - 2,5V}{0,5mA}$$


$$R = 35k\Omega$$

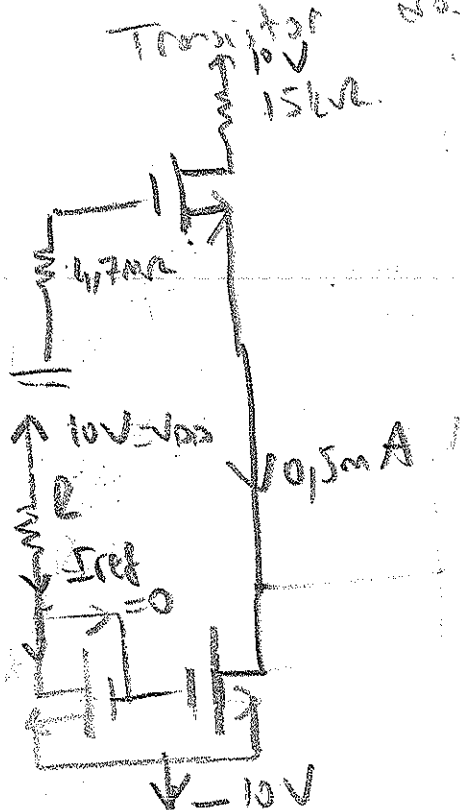

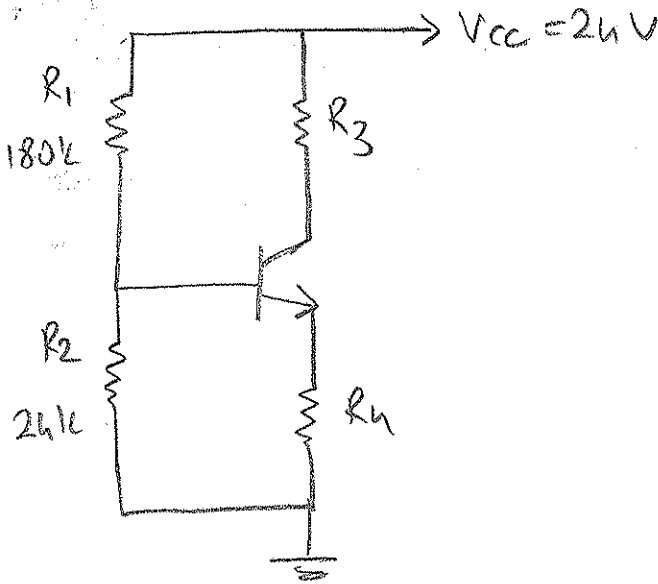

Şekildeki devrede kullanılan transistör için $h_{FE} = 200$, $V_{BE} = 0,6V$ tür. Çıkışa noktasından $V_{CE} = 10V$ ve $I_C = 1mA$ olması isteniyor. R_3 ve R_4 dirençlerinin değerlerini hesaplayınız.

GÖZÜM.

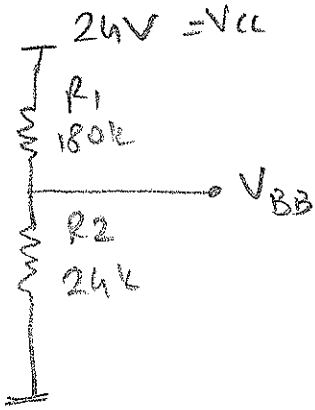


$$V_{BB} = R_2 \cdot \frac{V_{CC}}{R_1 + R_2} = 2,82V$$

$$I_C = h_{FE} I_B$$

$$I_B + I_C = I_E$$

$$R_{BB} = R_1 || R_2 \approx 21,2 k\Omega$$

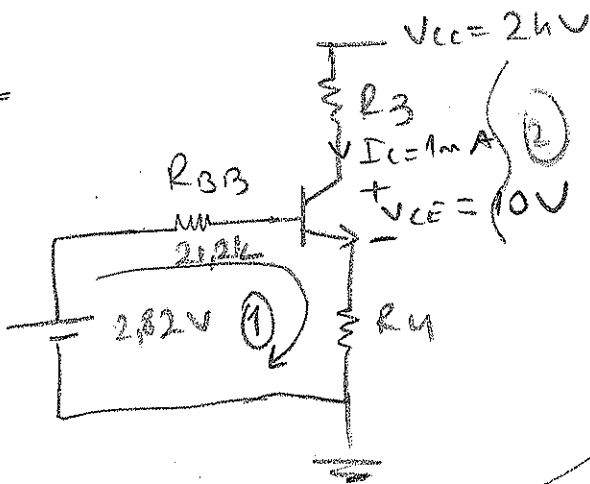

$$(1) \quad 2,82V = 21,2k I_B + V_{BE} + R_4 I_E$$

$$2,82V = 21,2k \cdot \frac{I_C}{h_{FE}} + V_{BE} + R_4 \left(\frac{1+h_{FE}}{h_{FE}} \right) I_C$$

$$I_C = h_{FE} \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_{BB} + (h_{FE} + 1) R_4}$$

$$1mA = 200 \cdot \frac{2,82 - 0,6}{21,2k + 201 \cdot R_4} \Rightarrow R_4 = 2,1 k\Omega$$

$$(2) \quad V_{CC} = R_3 I_C + V_{CE} + R_4 \frac{I_E}{h_{FE}} \Rightarrow R_3 = \frac{V_{CC} - V_{CE} - R_4 \frac{I_E}{h_{FE}}}{I_C}$$

$$R_3 = \frac{24 - 10V - 2.1k\Omega \cdot \left(\frac{1+h_{FE}}{h_{FE}} \right) \cdot 1mA}{1mA}$$

(4)

$$R_3 \approx 11.9k\Omega$$