

1

① a) Devre B sınıfı güç kuvvetlendiricisi olarak çalışmaktadır.

$$b) P_{y\max} = \frac{(V_{cc}/2)^2}{2R_y} = \frac{(16)^2}{2 \cdot 8} = 16 \text{ W}$$

$$c) I_{c\max} = I_{y\max} = \frac{V_{y\max}}{R_y} = \frac{16}{8} = 2 \text{ A} \quad (\text{iletimdeki transistörden akar.})$$


$$V_{ce\max} = V_{cc} = 32 \text{ V} \quad \text{kesimdeki transistörden oluşur.}$$

$$② a) P_{L\max} = \frac{1}{2} \frac{(V_{cc} - V_{ce\min})^2}{R_L} = 40 \text{ W}$$

$$R_L = \frac{(22 - 2)^2}{2 \cdot 40} = \frac{400}{2 \times 40} = 5 \Omega$$

$$b) U_A \approx 3V_{BE} \quad (\text{Darlington - sözde Darlington çıkış kartı})$$

$$\approx 2,1 \text{ V}$$

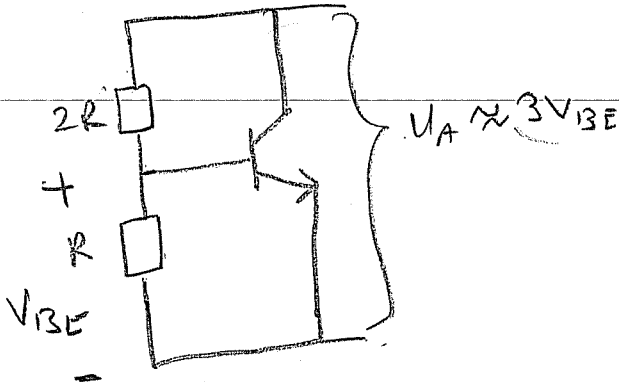


c) $\beta_{FD} = \beta_{F1} \cdot \beta_{F3} = \beta_{F2} \cdot \beta_{F4}$

$$\beta_{FD} \geq \frac{I_{LM}}{I_0} = \frac{4A}{5mA} = 800$$

$$\frac{I_{Lm}}{B_2 B_4} = T_0$$

$$e) P_{TS} = V_{CE5} \times I_{CS} = V_{CE5} \times I_O = (V_{CC} - 2V_{BE}) \cdot I_O$$
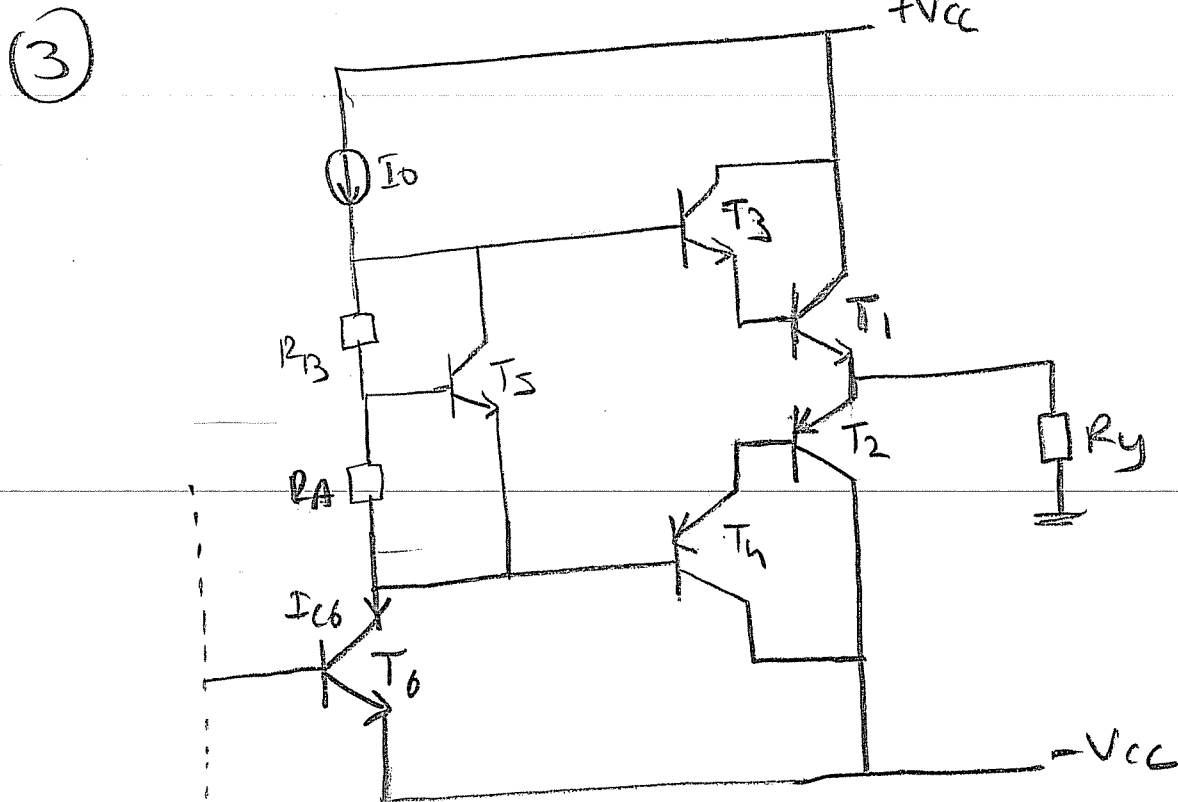
$$= (22 - 1.4) \cdot 5 \cdot 10^{-3} = 103 \text{ mW}$$



b) $\frac{V_{y\max}^2}{2R_y} = P_{y\max} = 50 \text{ W}$

(3)

$$I_{y\max} = \frac{V_{y\max}}{R_y} = \frac{20 \text{ V}}{4 \Omega} = 5 \text{ A}$$

$$V_{y\max} = \sqrt{2 P_{y\max} R_y} = \sqrt{2 \times 50 \times 4} = 20 \text{ V}$$

$$V_{CC} \geq V_{y\max} + V_{CE0\min} = 22 \text{ V} \text{ olur}$$

c) $I_0 = I_{C6} \geq \frac{I_{y\max}}{\beta_{\min}} = \frac{5 \text{ A}}{1000} = 5 \text{ mA}$

d) i) $P_T = P_{d1} + P_{d2} = 0,273 P_{y\max}$ (azami ıkır güç iin)

$$P_T = P_{DC} - P_{y\max} = P_{y\max} \left(\frac{1}{\eta} - 1 \right)$$

$$\frac{P_{y\max}}{P_{DC}} = \eta, \quad \eta = \left(\frac{V_{CC} - V_{CE\text{sat}}}{V_{CC}} \right) \frac{\pi}{4} \approx \frac{\pi}{4} \left(\frac{V_{CC} - V_{CE\text{sat}}}{V_{CC}} \right)$$

$$P_T = P_{y\max} \left(\frac{1}{\pi/4} - 1 \right) = \left(\frac{4}{\pi} - 1 \right) P_{y\max} \approx 0,273 P_{y\max}$$

$$P_T = 0,273 \cdot 50 = 13,65 \text{ W}$$

ii) En kötü halde ısıyı döüren güç iin transistörde harcanan gücün en küçük değeri ir. O halde:

$$P_T = \frac{4}{\pi^2} P_{y\max} \approx 0,4 \cdot P_{y\max} = 20 \text{ W}$$