

$$V_{G1} = V_{G2} = 0V$$

$$V_{GS} - V_t = 0.2V, V_t = 0.5V$$

$$\mu_n C_{ox} = 250 \mu A/V^2, \lambda = 0$$

$$a) I_{D1} = I_{D2} = 0.2 mA$$

$$\frac{1.2 - 0.2}{0.2m} = R_D \Rightarrow R_D = 5k$$

Bütün transistörler için $V_{GS} - V_t = 0.2V$ verilmiştir.

$$0 \text{ zaman } V_{GS1} = V_{GS2} = V_{GS3} = V_{GS4} = 0.7V$$

Bu durumda ;

$$V_{G3} = V_{G4} = V_{D4} = -0.5V \text{ olur.}$$

$$b) V_x = V_{D3} = V_{S2} = V_{S1} = -0.7V.$$

$$R = \frac{1.2 - (-0.5)}{0.1m} \Rightarrow R = 17k$$

Bütün transistörler doymadadır.

$$I_{D1} = I_{D2} = 0.2 \cdot 10^{-3} = \frac{1}{2} \cdot 250 \cdot 10^{-6} \cdot \frac{W}{L} \cdot (0.2)^2$$

$$1.6 = \frac{W}{L} \cdot \frac{4}{100} \Rightarrow \frac{W}{L} = \frac{40}{100} \Rightarrow \left(\frac{W}{L}\right)_1 = \left(\frac{W}{L}\right)_2 = 40$$

$$0.4 \cdot 10^{-3} = \frac{1}{2} \cdot 250 \cdot 10^{-6} \cdot (0.2) \cdot (0.2) \cdot \left(\frac{W}{L}\right)_3$$


$$\frac{16}{3} = (0.2) \cdot (0.2) \cdot \left(\frac{W}{L}\right)_3$$

$$\frac{16}{0.2} = 80 \Rightarrow \left(\frac{W}{L}\right)_3 = 80$$

$$0.1 \cdot 10^{-3} = \frac{1}{2} \cdot 250 \cdot 10^{-6} \cdot (0.2) \cdot (0.2) \cdot \left(\frac{W}{L}\right)_4$$

$$\frac{4}{100} = (0.2) \cdot (0.2) \cdot \left(\frac{W}{L}\right)_4$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_4 = 20$$

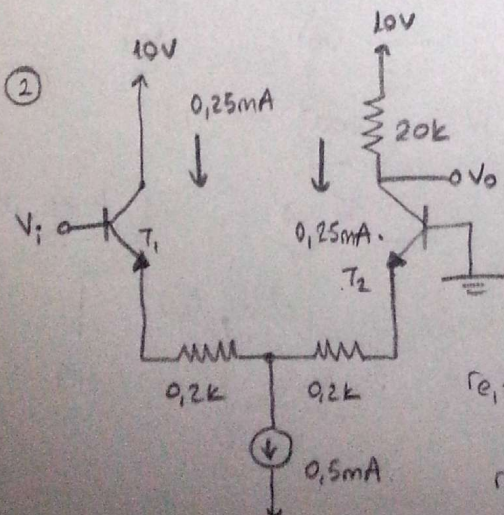


$$a) V_o = \frac{-R_c}{2r_e} \cdot V_i \Rightarrow \frac{V_o}{V_i} = \frac{-20k}{0.2k} = -100$$

$$b) R_{in} = 2 \cdot \beta \cdot r_e$$

$$= 2 \cdot 100 \cdot 100 = 20k$$

$$r_{e1} = \frac{25m}{0.25m} = 100\Omega$$

$$r_{e2} = 100\Omega$$

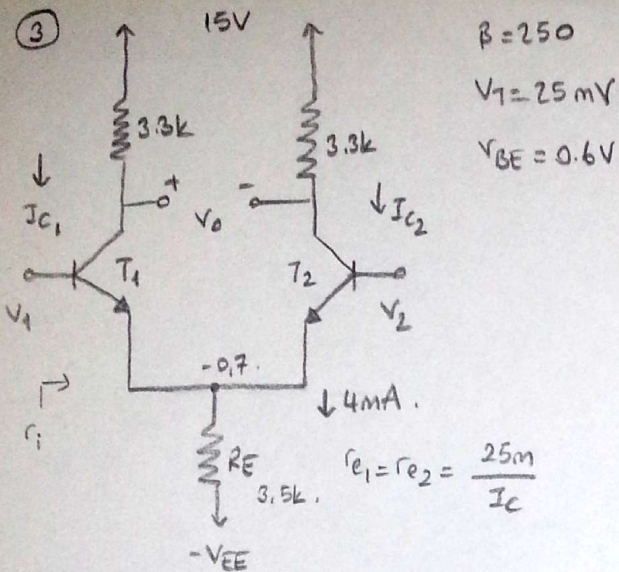

$$a) \frac{v_o}{v_1 - v_2} = K_d = +264 = \frac{+R_c}{r_e} = \frac{3300}{\frac{25 \text{ mV}}{I_C}} = 264$$

$$\frac{3300 \cdot I_C}{25 \cdot 10^{-3}} = 264$$

$$I_C = \frac{264 \cdot 25 \cdot 10^{-3}}{3300} = 2 \text{ mA}$$

$$b) v_2 = 0 \Rightarrow r_i = 2 \cdot \beta \cdot r_e \quad r_e = 12.5 \Omega$$

$$r_i = 2 \cdot 250 \cdot \frac{25 \text{ mV}}{2 \text{ mA}} \Rightarrow r_i = 6.25 \text{ k}\Omega$$

$$c) \text{CMRR} = 20 \cdot \log \left| \frac{K_d}{K_c} \right| = \left| \frac{2R_E + r_e}{r_e} \right| = 55 \text{ dB}$$

$$\left| \frac{K_d}{K_c} \right| = \left| \frac{2R_E + r_e}{r_e} \right| = 562.34$$

$$\frac{2R_E + 12.5}{12.5} = 562.34 \Rightarrow R_E \approx 3.5 \text{ k}\Omega$$

$$\frac{-0.7 - (-V_{EE})}{4 \text{ mA}} = 3.5 \text{ k}\Omega$$

$$-0.7 + V_{EE} = 14 \text{ V} \Rightarrow V_{EE} = -14.7 \text{ V}$$

$$V_{EE} = 14.7, \quad -V_{EE} = -14.7 \text{ V}$$