



$$\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 2 \text{ mA/V}^2 = \beta_5$$

$$I_{D1} = I_{D2} = 1 \text{ mA} = I_{D3} = I_{D4}$$

$$V_{A1} = V_{A2} = V_{A3} = V_{A4} = 5 \text{ V}$$

$$V_{TH1} = V_{TH2} = |V_{TH3}| = |V_{TH4}| = 0.5 \text{ V} = V_{TH5}$$

$$V_{K1} = 5 \text{ V}$$

a) Find I_5 in order to obtain

$$V_{Odc} = 0 \text{ V.}$$

$$- V_{GS2} = \sqrt{\frac{2 I_{D2}}{\beta_2}} + V_{TH2} = 2 \text{ V} \rightarrow V_S = 0 - 2 = \underline{\underline{-2 \text{ V}}}$$

$$V_{SD4} + V_{DS2} = 5 - (-2) = 7 \text{ V}$$

$$[\beta_2 = \beta_4 \quad V_{A2} = V_{A4} \quad |V_{TH4}| = V_{TH2} \quad I_{D2} = I_{D4}] \Rightarrow$$

$$\Rightarrow V_{DS2} = V_{SD4} \rightarrow V_{DS2} = 3.5 \text{ V} \rightarrow V_{D2} = 1.5 \text{ V}$$

$$V_{D2} = V_{GS} = 1.5 \text{ V} \rightarrow V_{GS5} = 1.5 \text{ V} \rightarrow I_{D5} = I_5 = \frac{\beta_5}{2} (V_{GS5} - V_{TH5})^2$$

$$V_{SS} = V_O = 0 \text{ V}$$

$$= 1 \text{ mA}$$

b) Find $\frac{V_o}{V_i}$.

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{V_{ss}}{V_{ps}} \cdot \frac{V_{d2}}{V_i} = \frac{V_{ss}}{V_{ps}} \cdot A_d$$

$$A_d = \frac{1}{2} g_{m2} (r_{o2} \parallel r_{o4})$$

$$g_{m2} = \sqrt{2 \mu_n C_{ox} I_{D2}} = 2 \text{ mS}$$

$$r_{o2} = \frac{V_{A2}}{I_{D2}} = 50 \text{ k}\Omega \quad r_{o4} = \frac{V_{A4}}{I_{D4}} = 50 \text{ k}\Omega$$

$$A_d = 2 \text{ mS} \cdot 25 \text{ k}\Omega = 50 =$$

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{g_{m2} R_{ss}}{1 + g_{m2} R_{ss}} \cdot 50 = 50 =$$

c) Find r_o

(1) $r_o = \frac{1}{g_{m5}} = \frac{1}{\sqrt{2 \mu_n C_{ox} I_{D5}}} = 500 \Omega$

$R_{ss} = \infty$ (current source)

d) Find CMRR of the circuit.

$$\text{CMRR} = 1 \quad (\text{Single input, single output})$$

Note that one of the inputs of the differential pair is at ground.

CMRR of the differential pair.

$$\text{CMRR} = g_{m1} (r_{o2} \parallel r_{o4}) \cdot 2 \cdot g_{m2} R_{ss} \quad \begin{matrix} g_{m2} = 2 \text{ mS} \\ R_{ss} = \frac{50 \text{ V}}{2 \text{ mA}} = 25 \text{ k}\Omega \end{matrix}$$

$$\underline{\underline{= 2 \text{ mS} \cdot 25 \text{ k}\Omega \cdot 2 \cdot 2 \text{ mS} \cdot 25 \text{ k}\Omega = 5 \text{ K} \approx 74 \text{ dB}}}$$