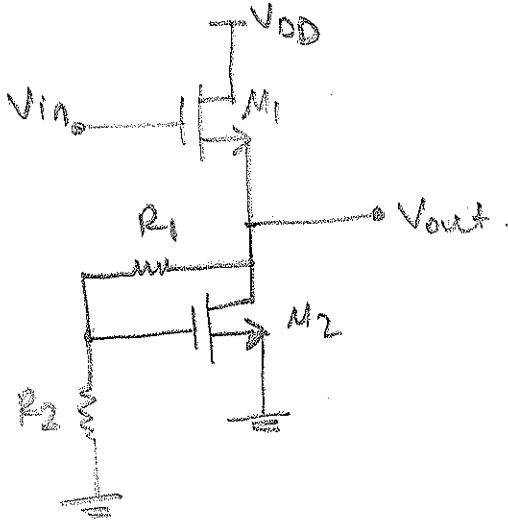


ÖDEV1 - ÇÖZÜMLER

SORU 1



$$V_{out} = V_{DD}/2$$

$I_{D1} \approx I_{D2} = 1 \text{ mA}$ olarak seçildi

R_2/R_1 ve giriş periyodu DC bileşeni nedir?

$$I_{D1} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right)_1 (V_{GS1} - V_{th})^2$$

$$V_{GS1} = \sqrt{\frac{2I_{D1}}{\left(\frac{W}{L} \right)_1 \mu_n C_{ox}}} + V_{th} \Rightarrow V_{G1} - V_{S1} = \sqrt{\frac{2I_{D1}}{\left(\frac{W}{L} \right)_1 \mu_n C_{ox}}} + V_{th}$$

$$V_{G1} = \underbrace{V_{S1}}_{V_{out}} + V_{th} + \sqrt{\frac{2I_{D1}}{\left(\frac{W}{L} \right)_1 \mu_n C_{ox}}} = 5 + 0,5 + \sqrt{\frac{2 \cdot 1 \text{ mA}}{5 \cdot 100 \mu\text{A/V}^2}}$$

$$V_{G1} = 5,5 + 2 = 7,5 \text{ V}$$


$$I_{D2} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right)_2 (V_{GS2} - V_{th})^2$$


$$V_{GS2} = \sqrt{\frac{2I_{D2}}{\left(\frac{W}{L} \right)_2 \mu_n C_{ox}}} + V_{th} \Rightarrow V_{G2} = \underbrace{V_{S2}}_0 + V_{th} + \sqrt{\frac{2I_{D2}}{\mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right)_2}}$$

$$V_{G2} = 2 + 0,5 = 2,5 \text{ V}$$

$$\frac{V_{DD}/2}{V_{G2}} = \frac{R_1 + R_2}{R_2} = 1 + \frac{R_1}{R_2} = \frac{5}{2,5} = 2$$

$$\boxed{\frac{R_1}{R_2} = 1}$$

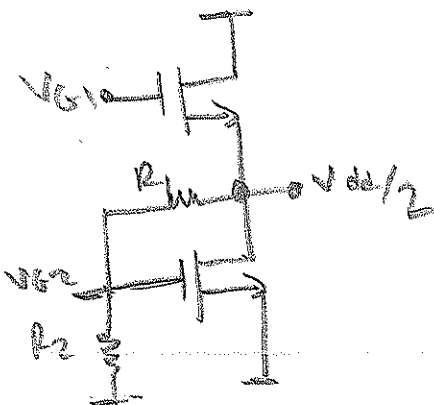

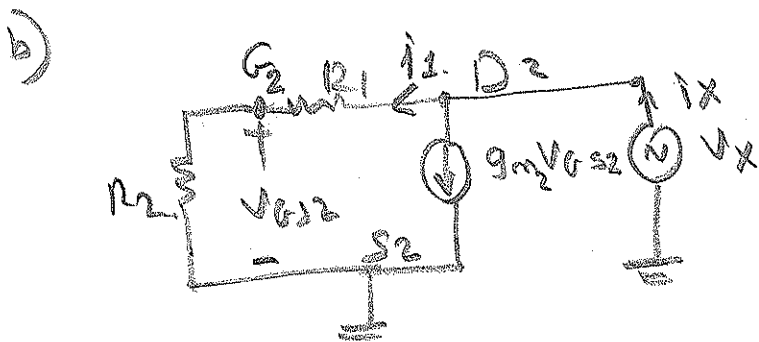

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{R_2}{R_2 + 1/g_{m1}} \quad (\text{Derrenin giridi } V_{in}, M_1 \text{ transistorunun } G \text{ uerunden uy gulan meter}).$$

$$\begin{aligned} i_x &= g_{m2} V_{GS2} + i_1 \\ V_{GS2} &= R_2 \cdot i_1 \\ i_1 \cdot (R_1 + R_2) &= V_x \\ i_1 &= \frac{V_x}{R_1 + R_2} \\ i_x &= g_{m2} i_1 \cdot R_2 + i_1 \\ i_x &= (g_{m2} R_2 + 1) i_1 \\ i_x &= (g_{m2} R_2 + 1) \frac{V_x}{R_1 + R_2} \end{aligned}$$

$$\frac{V_x}{i_x} = \frac{R_1 + R_2}{1 + g_{m2} R_2}$$

$$r_{o1} = r_{o2} = \frac{1}{\lambda I_D} = \frac{1}{0,025 \cdot 1 \text{ mA}} = 50 \text{ k}\Omega$$

$$K_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{\left(\frac{R_1 R_2}{1 + g_{m2} R_2} \parallel r_{o2} \parallel r_{o1} \right)}{\frac{1}{g_{m1}} + \left(\frac{R_1 R_2}{1 + g_{m2} R_2} \parallel r_{o2} \parallel r_{o1} \right)}$$


$$\begin{aligned} R_1 &= 100 \text{ k}\Omega \\ R_2 &= 100 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

$$g_{m1} = 2 \mu \text{A} \left(\alpha \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{th}) \right) = 2 \cdot 10^{-3}$$

$$\begin{aligned} c) R_{out} &= r_{o2} \parallel r_{o1} \parallel \frac{R_1 + R_2}{1 + g_{m2} R_2} \parallel \frac{1}{g_{m1}} = 50 \text{ k} \parallel 50 \text{ k} \parallel 995 \parallel 500 \\ &= \underline{\underline{328 \Omega}} \end{aligned}$$


SORU 2

a) DC Analiz için

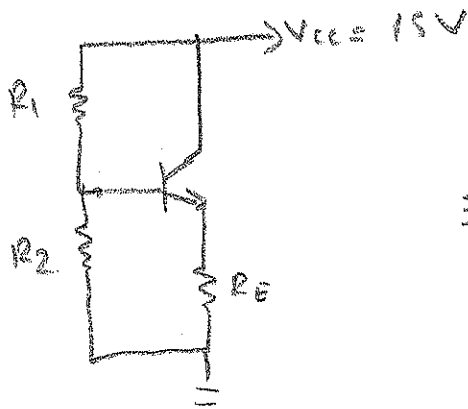

Simetrik kurulum için

$$V_E = V_{CC}/2 = 7,5V$$

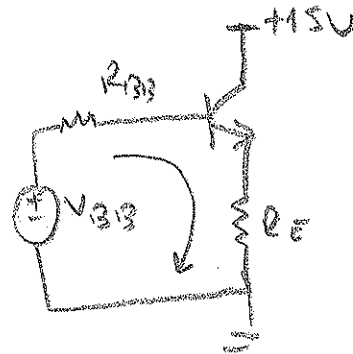

$$R_{BB} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}, \quad V_{BB} = \frac{V_{CC}}{R_1 + R_2} \cdot R_2$$

Geyre denklemler $V_{BB} = R_{BB} \cdot I_B + V_{BE} + R_E \cdot I_E$

$$I_C = 2mA \text{ ise } I_B = \frac{I_C}{\beta_F} = \frac{2mA}{200} \approx 7,6\mu A$$

$$I_E = I_C + I_B \approx 2,007mA$$

$$V_{BB} = R_{BB} \cdot 7,6\mu A + 0,6V + R_E \cdot 2,007mA$$

$$\frac{15V}{R_1 + R_2} \cdot R_2 = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} \cdot 7,6\mu A + 2mA \cdot R_E + 0,6V$$

$$\frac{15V \cdot R_2 - R_1 \cdot R_2 \cdot 7,6\mu A}{R_1 + R_2} = 0,6V + 2mA \cdot R_E$$

$$= 0,6V + 2mA \cdot \frac{R_E}{3,75k\Omega}$$

$$V_E = V_{CC}/2 = 7,5V$$

$$R_E = 3,75k\Omega$$

$$15V \cdot R_2 - R_1 \cdot R_2 \cdot 7,6\mu A = 8,1 \cdot R_1 + 8,1 \cdot 150k$$

$$15V \cdot 150k - 8,1 \cdot 150k = \frac{7,6\mu A \cdot 150k \cdot R_1 + 8,1 R_1}{9,24 R_1}$$

$$R_1 \approx 112k\Omega$$


b) $\frac{V_o}{V_i} = ?$

Emetör akımı bir devrenin girilen kısmıdır

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{R_e}{R_e + r_e} = \frac{(R_E \parallel R_L)}{(R_E \parallel R_L) + r_e}$$

$$r_e = \frac{V_T}{I_E} = \frac{26mV}{2mA} = 13\Omega$$
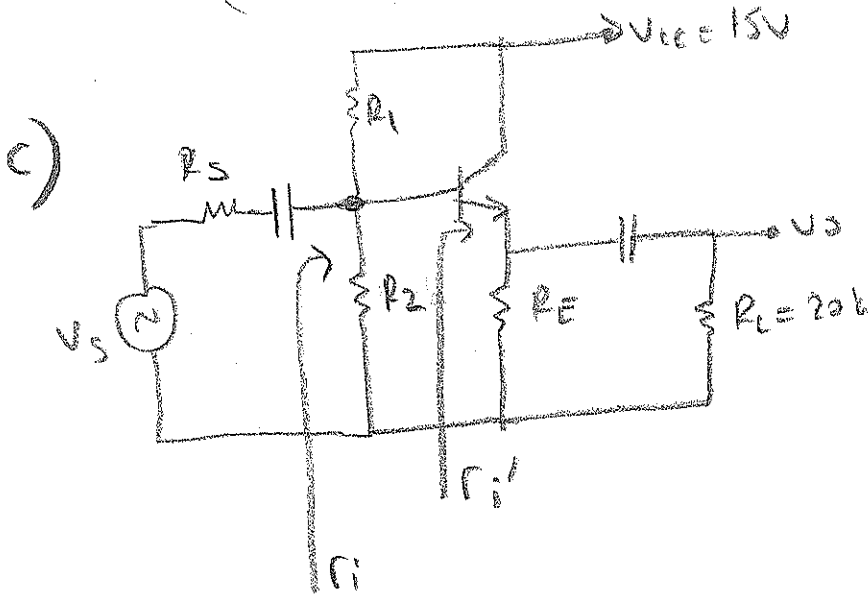
$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{(3,75k \parallel 20k)}{(3,75k \parallel 20k) + 13\Omega} = \frac{3,15k}{3,15k + 13\Omega} \approx \underline{\underline{0,99}}$$



$$r_i = r_i' \parallel R_1 \parallel R_2 \Rightarrow r_i' = h_{fe}(R_E \parallel R_L) = 260(3,15k + 13\Omega) = 822k\Omega$$

$$= 822k\Omega \parallel 150k\Omega \parallel 112k\Omega$$

$$\approx 59,3k\Omega \rightarrow \text{giriş direnci}$$

$$r_{out} = R_E \parallel \left(\frac{R_g' + r_e}{h_{fe}} \right)$$

$$= 3,75k\Omega \parallel \left(\frac{15k\Omega}{260} + 13\Omega \right)$$

$$r_{out} \approx 68\Omega$$

$$R_g' = R_s \parallel R_1 \parallel R_2 \approx 15k\Omega$$

Tanım olarak bordan geriye doğru bakınca görülen direnç

soeu 3

$$I_D = \frac{\beta}{2} (V_{GS} - V_{th})^2$$

$$1mA = \frac{(\mu_p C_{ox} w/L)}{2} (|V_{GS}| - |V_{th}|)^2$$

$$1mA = \frac{200cm^2/Vs \cdot 10^{-7} F/cm^2 \cdot 100}{2} [|V_{GS}| - (0,7)]^2$$


$$2mA = 2mA/V^2 [|V_{GS}| - 0,7]^2$$

$$[|V_{GS}| - 0,7]^2 = 1V^2$$

$$|V_{GS}| - 0,7 = \pm 1V$$

$$|V_{GS}| - 0,7 = 1V \Rightarrow |V_{GS}| = 1,7V \Rightarrow V_{GS} = -1,7V \text{ small}$$

PMOS in $V_{GS} < 0$ small

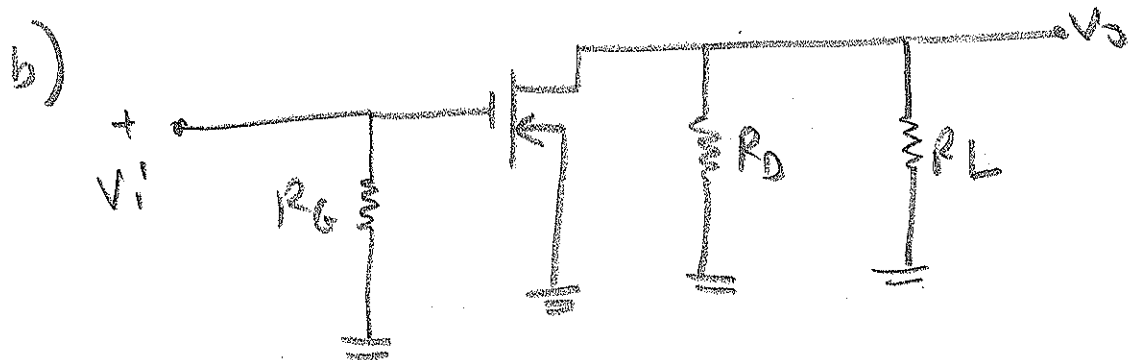

c) $\frac{V_o}{V_i} = -g_m (R_L || R_D) \Rightarrow g_m = \sqrt{2\beta I_D} = \sqrt{2 \cdot 2mA/V^2 \cdot 1mA}$
 $= 2mA/V$

$\frac{V_o}{V_i} = -2mA/V (12k || 3k) = -4,8$

d)

$$|V_{DS}| = |V_{GS}| = |V_{th}| \rightarrow \text{daymen omr parti}$$

$$|V_{DS}| = 4.7 - 0.7 \Rightarrow 1 \Rightarrow V_{DS} = -1$$

Genre dertkleunden: $V_{SD} + R_D I_D = 7V = 0 \Rightarrow V_{SD} = -R_D I_D + 7V$
 $V_{DS} = R_D I_D - 7V$

$$\downarrow$$

$$R_D I_D - 7V = -1 \Rightarrow R_D I_D = 6V$$

$$R_D = \frac{6V}{I_{D4}} = \underline{\underline{6k\Omega}}$$