

① a) Devre B sınıfı güç kuvvetlendirici olarak çalışmaktadır

$$b) P_{\text{max}} = \frac{(V_{\text{cc}}/2)^2}{2R_{\text{g}}} = \frac{(16)^2}{2 \cdot 8} = 16 \text{ W}$$

$$c) I_{\text{Cmax}} = I_{\text{Ymax}} = \frac{V_{\text{Ymax}}}{R_{\text{g}}} = \frac{16}{8} = 2 \text{ A} \quad (\text{iletimdeki transistordan alır.})$$


$$V_{\text{CEmax}} = V_{\text{cc}} = 32 \text{ V} \quad \text{kesimdeki transistorda olur.}$$

$$② a) P_{\text{Lmax}} = \frac{1}{2} \frac{(V_{\text{cc}} - V_{\text{CEmin}})^2}{R_{\text{L}}} = 40 \text{ W}$$

$$R_{\text{L}} = \frac{(22 - 2)^2}{2 \cdot 40} = \frac{400}{2 \cdot 40} = 5 \Omega$$

$$b) U_{\text{A}} \approx 3V_{\text{BE}} \quad (\text{Darlington - sözde Darlington çıkış katı})$$

$$\approx 2,1 \text{ V.}$$

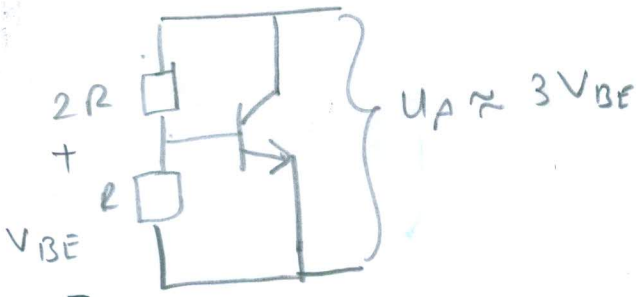

c) $\beta_{FD} = \beta_{F1} \cdot \beta_{F3} = \beta_{F2} \cdot \beta_{F4}$ (2)

$$I_{LM} = \frac{V_{CC} - V_{CEmin}}{R_L} = \frac{20}{5} = 4 \text{ A}$$


$$\beta_{FD} \geq \frac{I_{LM}}{I_0} = \frac{4 \text{ A}}{5 \text{ mA}} = 800$$

$$\beta_{F3} = \beta_{F4} = \frac{800}{20} = 40$$

d) $\frac{22 - V_{BE}}{I_0} = R = \frac{22 - 0,7}{5 \cdot 10^{-3}} = 4260 \Omega$

e) $P_{TS} = V_{CES} \times I_{CS} = V_{CES} \times I_0 = (V_{CC} - 2V_{BE}) \cdot I_0$
 $= (22 - 1,4) \cdot 5 \cdot 10^{-3} = 103 \text{ mW}$

(3)

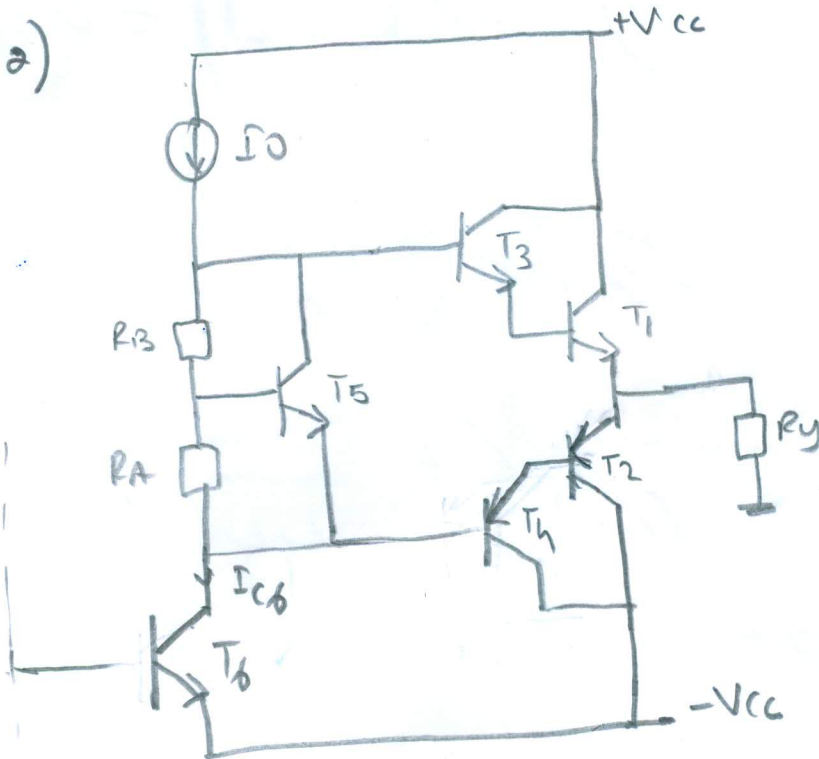

$$b) \frac{V_{y_{max}}^2}{2R_y} = P_{y_{max}} = 50W$$

$$I_{y_{max}} = \frac{V_{y_{max}}}{R_y} = \frac{20V}{4\Omega} = 5A$$

$$V_{y_{max}} = \sqrt{2 P_{y_{max}} R_y} = \sqrt{2 \times 50 \times 4} = 20V$$

$$V_{cc} \geq V_{y_{max}} + V_{CE_{min}} = 22V \text{ olur}$$

$$c) I_o = I_{C6} \geq \frac{I_{y_{max}}}{\beta_{min}} = \frac{5A}{1000} = 5mA$$

$$d) i) P_T = P_{d1} + P_{d2} = 0,273 P_{y_{max}} \text{ (arazi çıkış gücü için)}$$

$$P_T = P_{DC} - P_{y_{max}} = P_{y_{max}} \left(\frac{1}{\eta} - 1 \right)$$

$$\frac{P_{y_{max}}}{P_{DC}} = \eta \quad \eta = \left(\frac{V_{CC} - V_{CE_{sat}}}{V_{CC}} \right) \frac{\pi}{4} \approx \frac{\pi}{4} \text{ (} V_{CC} \text{ ideal)}$$

$$P_T = P_{y_{max}} \left(\frac{1}{\pi/4} - 1 \right) = \left(\frac{4}{\pi} - 1 \right) \cdot P_{y_{max}} \approx 0,273 P_{y_{max}}$$

$$P_T = 0,273 \cdot 50 = 13,65W$$

ii) En kötü hâlde ısıyı döndüren güç; transistörde harcanan güç en büyük değeridir. 0 hâlde

$$P_T = \frac{4}{\pi^2} P_{y_{max}} \approx 0,4 \cdot P_{y_{max}} = \underline{\underline{20W}}$$