


P1 $V_{BE1}=V_{BE2}=0.6V$, $\beta_{F1}=\beta_{F2}=100$, $V_T=25mV$ are given for the Transistors in the figure.

P1a) Find I_{E2Q} . (2p)

$$V_{B12} = \frac{2}{10} \cdot 10 = 2V$$

$$V_{E22} = 3 - 2 \cdot 0.6V = 1.8V$$
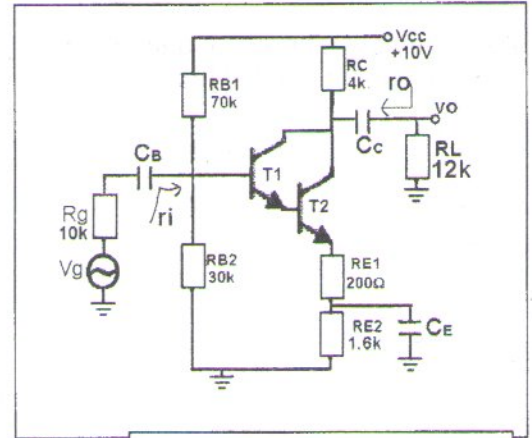
$$I_{E22} = \frac{1.8V}{1.6k + 0.2k} = 1mA \approx I_{E2Q}$$




Answer-1a

$$I_{E2Q} = 1mA$$

P1b) Find ac model of the circuit excluding the source and the load. (3p)

T_{12} equivalent transistor

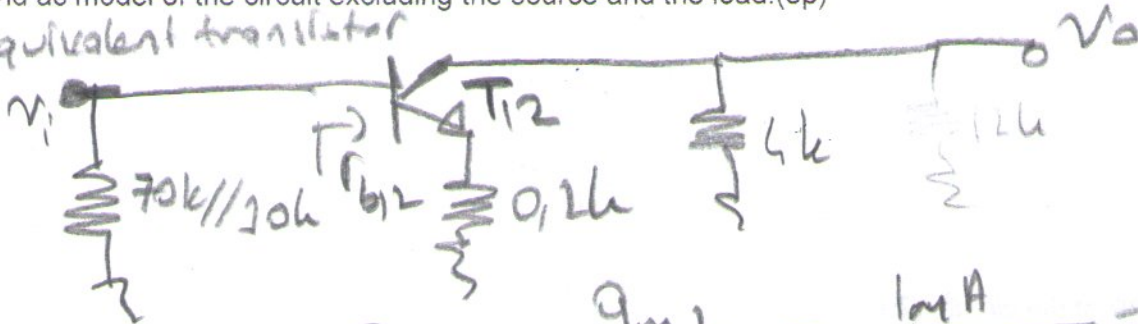

$$g_{m12} = \frac{I_{E2Q}}{V_T} = \frac{1mA}{25mV} = \frac{1}{25} S$$


$$A_{F12} = \beta_{F1} \cdot \beta_{F2} = 10^4$$

$$\frac{v_o}{v_i} = \frac{-g_{m12} \cdot (4k // 12k)}{1 + g_{m12} \cdot 0.2k} = \frac{-60}{5} = -12$$

$$r_i \approx 30k // 70k // r_{b12} \approx 2k$$

$$r_{b12} = A_{F12} \cdot \left(\frac{1}{g_{m12}} + 0.2k \right) = 2.5k$$


$$r_o \approx R_C = 4k$$

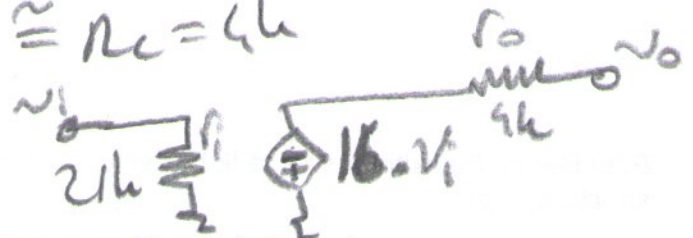

P1c) Find ac gain of the circuit (v_o/v_g) by using the ac model obtained in part b. (2p)

Answer-1c

$$(v_o/v_g) =$$

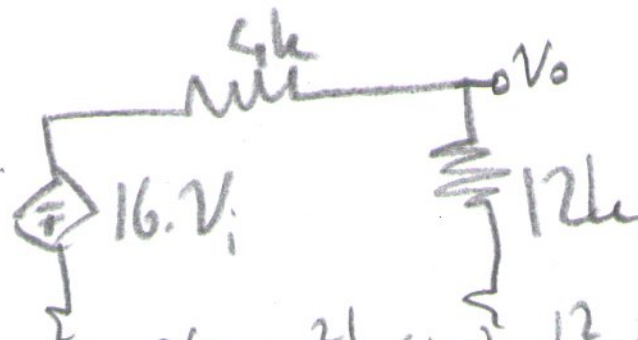


$$\frac{v_o}{v_g} = \frac{21}{31} (-12) \cdot \frac{12}{16} \approx -8$$

P2 For the MOSFETs in the figure, $k_p' = \mu_p C_{ox} = 40 \mu A/V^2$, $k_n' = \mu_n C_{ox} = 80 \mu A/V^2$, $V_{An} = V_{Ap} = 40V$, $V_{Th,p} = -0.8V$, $V_{Th,n} = 0.6V$ are given. $V_{in1} = V_{in2} = 0$ for DC case.

P2a) Find the differential gain of the circuit $\{v_o/(v_{in1}-v_{in2})\}$. (4p)

	L(um)	W(um)
M1	0.7	28
M2	0.7	28
M3	0.7	7
M4	0.7	7
M5	0.7	7
M6	0.7	7
M7	0.7	7

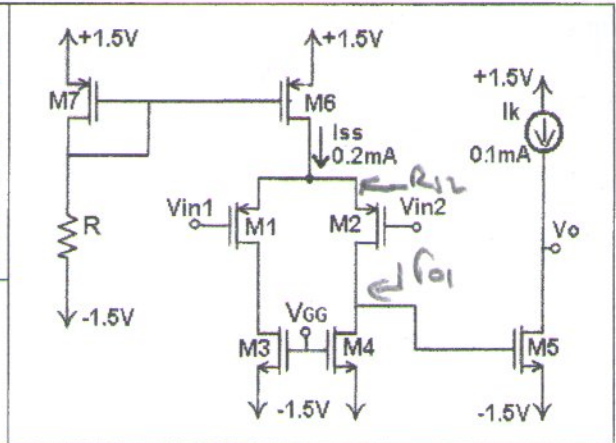

Answer-2a
($v_o/(v_{in1}-v_{in2})$) = -12000

$$\frac{v_{d2}}{v_{id}} = \frac{g_{m1}(r_{o1})}{2}$$

$$r_{o1} = r_{o4} \parallel r_{o2}$$

$$r_{o4} = r_{ds4} \quad r_{o2} = r_{ds2}(1 + g_{m2}r_{s2}) + R_{s2}$$

$$\frac{40}{0.1m} = 400k \quad r_{s2} \approx \frac{1}{g_{m1}} = \frac{1}{\sqrt{2 \cdot \frac{40}{97} \cdot 40 \mu \cdot 0.1m}} \approx 1/0.56mS$$

$$r_{o2} = 800k$$

$$\frac{v_{d2}}{v_{id}} = \frac{0.56mS \cdot 270k}{2} \approx 75$$

$$\frac{v_o}{v_{d2}} = \frac{-g_{m5} \cdot r_{ds5}}{1} = \frac{-\sqrt{2 \cdot 40 \cdot 80 \mu \cdot 0.1m} \cdot 400k}{1} \approx -0.4m \cdot 400k \approx -160$$


$$\frac{v_o}{v_{id}} = 75 \cdot (-160) = -12000$$

P2b) Find CMRR of the circuit. (2p)

Answer-2b
CMRR =

$$CMRR = g_{m1} \cdot R_{ss} = g_{m1} \cdot R_{ds6} = 0.56mS \cdot 200k \approx 112 \approx 41dB$$

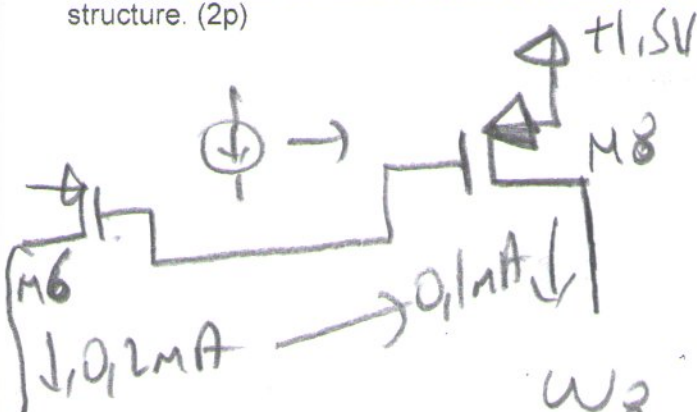P2c) Design the current source I_k by using one transistor operating together with the current mirror structure. (2p)



$$\beta_8 = \frac{\beta_6}{2}$$

$$(I_{o8} = \frac{I_{o6}}{2})$$

$$\frac{W_8}{L_8} = \frac{1}{2} \frac{W_6}{L_6} = \frac{7/2}{0.7} = \frac{2.5}{0.7}$$