

P1 Find the ac gain of the circuit (v_o/v_i). (5P)

$$I_{D1} = I_{D2} = 4 \text{ mA}$$

$$g_{m1} = \sqrt{2\mu_{n1}I_{D1}} = 4 \text{ mS}$$


$$g_{m2} = \sqrt{2\mu_{n2}I_{D2}} = 4 \text{ mS}$$

$$\frac{v_o}{v_i} = \frac{v_{d2}}{v_{s2}} \cdot \frac{v_{d1}}{v_{p1}}$$

$$\downarrow = (g_{m2} \cdot 10 \text{ k}\Omega) \cdot (-g_{m1} \cdot r_{s2})$$

$$\downarrow = -40$$

$$r_{s2} = \frac{1}{g_{m2}}$$

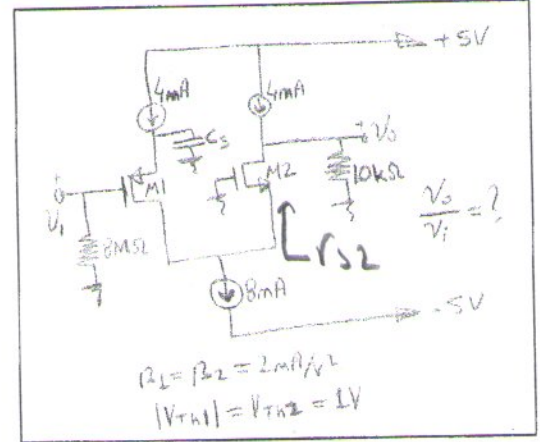


Answer-1

$$v_o/v_i = -40$$

P2 The figure shows ac case of a circuit with ac model of the employed transistor. Find the gain of the circuit (v_o/v_i). (5P)

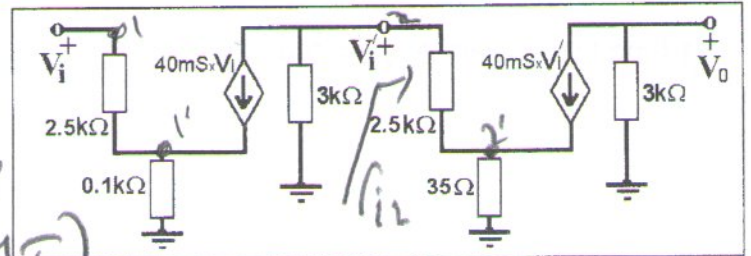! Correction $\rightarrow 40\text{mS} \cdot v_i \rightarrow 40\text{mS} \cdot v_{i1}$
 $\rightarrow 40\text{mS} \cdot v_{i1} \rightarrow 40\text{mS} \cdot v_{i2}$



$$g_{m1} = g_{m2} = 40\text{mS} \quad (\text{BJT})$$

$$\beta_{F1} = \beta_{F2} = 40\text{mS} \cdot 2.5\text{k}\Omega = 100$$

Answer-2
 $v_o/v_i = 800$

$$\frac{v_{i1}}{v_i} = \frac{-g_{m1} (3\text{k}\Omega // 6\text{k}\Omega)}{1 + g_{m1} (0.1\text{k}\Omega)} = \frac{-80}{5} = -16$$

$$r_{i2} = \beta_{F2} \left(\frac{1}{g_{m2}} + R_{e2} \right) = 100 (25 + 35) = 6\text{k}\Omega$$


$$\frac{v_o}{v_{i1}} = \frac{-g_{m2} \cdot 3\text{k}\Omega}{1 + g_{m2} (35\Omega)} = \frac{-120}{2.4} = -50$$

$$\frac{v_o}{v_i} = (-16) \cdot (-50) = 800$$

P3 In the figure, ac case of a circuit is given. Find the differential gain of the circuit ($v_{o2}-v_{o1}/v_i$). (5P)

$$\frac{v_{o2}}{v_i} = \frac{v_{o2}}{v_{e2}} \cdot \frac{v_{e2}}{v_{b1}} = (g_{m2} 2\text{k}\Omega) \left(\frac{g_{m1} r_{i2}}{1 + g_{m1} r_{i2}} \right)$$
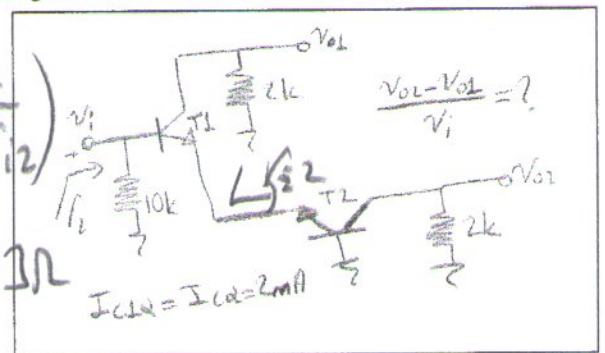
$$g_{m1} = g_{m2} = \frac{2\text{mA}}{26\text{mV}} = \frac{1}{13} \quad r_{i2} = \frac{1}{g_{m2}} = 13\Omega$$



Answer-3
 $v_{o2}-v_{o1}/v_i = 154$

$$\frac{v_{o2}}{v_i} = \frac{2\text{k}\Omega}{13} \cdot \frac{1}{2} \approx 77$$

$$\frac{v_{o1}}{v_i} = - \frac{g_{m1} \cdot 2\text{k}\Omega}{1 + g_{m1} r_{i2}} = - \frac{\frac{1}{13} 2\text{k}\Omega}{2} \approx -77$$

$$\frac{v_{o2} - v_{o1}}{v_i} = 2 \times 77 \approx 154$$