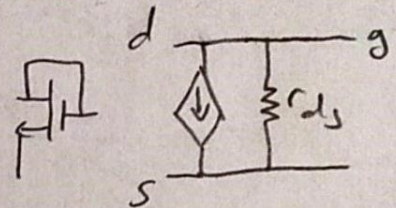


2)  
a)  $I_{DQ1} = I_{DQ2} = I_{DQ3} = 50 \mu A$

$$I_{DQ4} = I_{DQ3} \cdot \frac{\beta_4}{\beta_3} = \underline{100 \mu A}$$



$$\left. \begin{aligned} \frac{V_{D3}}{V_M} &= -g_{m1} \cdot r_{di3} \\ \frac{I_{D3}}{V_{D3}} &= \frac{1}{r_{di3}} \end{aligned} \right\} \frac{I_{D3}}{V_M} = -g_{m1} = -\sqrt{2\beta_1 \cdot I_{D1}} = -\underline{\underline{0,2 \text{ nS}}}$$

$$g_{m4} = \sqrt{2 \beta_4 I_{D4}} = 0.4 \text{ mS}$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \underline{0,0008}$$